



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Majcher.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje.

IKT PROJEKT ELEKTROINSTALACE TEST

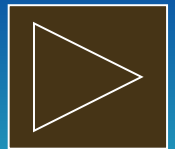Správná odpověď je dána zvukem po klepnutí na příslušný reproduktor



Světelný obvod v bytě je jištěn 1f. jističem




A 16 A



B 20 A



C 10 A

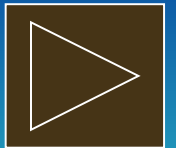

Maximální počet zásuvek na 1 obvod




A 10 zásuvkových vývodů



B 5 dvojitých zásuvek



C není určen

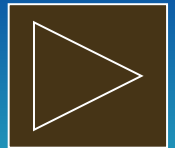

Automatická pračka je připojena




A k nejbližšímu zásuvkovému obvodu



B prodlužovacím přívodem



C na samostatný obvod

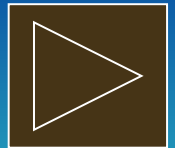

Elektrický sporák do 10 kW se jistí




A 3f. jističem 6 A



B 3f. jističem 16 A



C 1f. jističem 10 A

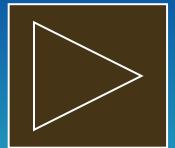

Zásuvkový obvod se kreslí




A čerchovanou čarou



B čárkovanou čarou



C plnou čarou

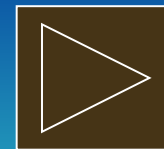

Čerchovaná čára vyjadřuje



A ochranné vedení



B vedení pro bytové jádro



C světelný obvod



Samostatně se provádí




A obvod 1000 W



B zásuvka na televizi



C obvod nad 2 kW

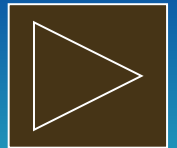

Kde se využívá elektřiny k vaření s využitím spotřebičů nad 3.5 kVA bez vytápění




A byty stupně elektrizace A



B byty stupně elektrizace B



C byty stupně elektrizace C

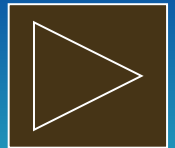



- Schématická značka pro



A myčku nádobí



B elektrický vaříč



C pračku





- Schématická značka pro




A ventilátor



B zásobník vody



C svítidlo

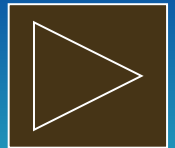

— — — — Značka pro



A světelný obvod



B obvod pro motory



C zásuvkový obvod



Zásuvky 230 V v koupelně se chrání




A napětovým chráničem



B proudovým chráničem



C polohou

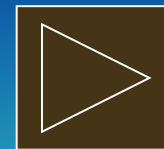

Schematická značka pro mrazničku



A



B



C



Pospojení vodivých předmětů se využívá




A v kuchyni



B v obývacím pokoji



C v koupelně

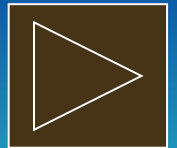

Má-li síť fázové vodiče, vodič střední a ochranný je to



A TNS



B TNC



C TT

